

1.

<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

3.

- A. 01000010110001101000000000000000, 0x42c68000  
 B. 11000010110010011000000000000000, 0xc2c98000

4.

- A. 4.75
- B. 7.625

5.

<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>G</i>	<i>F</i>
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

6(a)


Solution:  $A'BC' + A'BC + ABC$

6(b)

Solution:  $A'BC' + A'BC + ABC$   
 $= A'B(C' + C) + ABC$   
 $= A'B + ABC$ , AS  $C + C' = 1$   
 $= B(A' + AC)$   
 $= B(A' + A)(A' + C)$ , Applying Distributive Law  
 $= BA' + BC$

6(c)

Reduced expression and gate circuit:

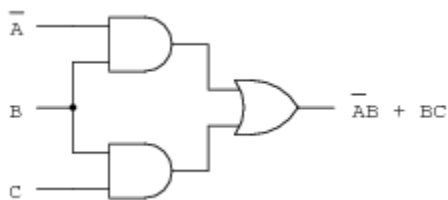

For reduction, use the property  $A + BC = (A + B)(A + C)$